

LAB 2 – Raja Aadhithan

Design – ALU:

Code:

```
module alu(input [7:0]a,b,
          input [3:0]command_in,
          input oe,
          output [15:0]d_out);

    parameter    ADD  = 4'b0000, // Add two 8 bit numbers a and b.
        INC  = 4'b0001, // Increment a by 1.
        SUB  = 4'b0010, // Subtracts b from a.
        DEC  = 4'b0011, // Decrement a by 1.
        MUL  = 4'b0100, // Multiply 4 bit numbers a and b.( note : 4 bits ? )
        DIV  = 4'b0101, // Divide a by b.
        SHL  = 4'b0110, // Shift a to left side by 1 bit.
        SHR  = 4'b0111, // Shift a to right by 1 bit.
        AND  = 4'b1000, // Logical AND operation
        OR   = 4'b1001, // Logical OR operation
        INV  = 4'b1010, // Logical Negation
        NAND = 4'b1011, // Bitwise NAND
        NOR  = 4'b1100, // Bitwise NOR
        XOR  = 4'b1101, // Bitwise XOR
        XNOR = 4'b1110, // Bitwise XNOR
        BUF  = 4'b1111; // BUF

    //Internal variable used during ALU operation
    reg [15:0]out;

    /*Step1 : Write down the functionality of ALU based on the commands given above.
       *Use arithmetic and logical operators* */
    always@(command_in)
    begin
        case(command_in)
            ADD : out <= a+b;
            INC : out <= a+1;
            SUB : out <= b-a;
            DEC : out <= a-1;
            MUL : out <= a*b;
            DIV : out <= a/b;
            SHL : out <= a<<1;
            SHR : out <= a>>1;
            AND : out <= a&&b;
            OR  : out <= a||b;
            INV : out <= !a;
        endcase
    end
endmodule
```

```

        NAND: out <= ~(a&b);
        NOR : out <= ~(a|b);
        XOR : out <= a^b;
        XNOR: out <= ~(a^b);
        BUF : out <= a;

    endcase
end

//Understand the tri-state logic for actual output
assign d_out = (oe) ? out : 16'hzzzz;

endmodule

```

Test bench:

```

module alu_tb();

    //Testbench global variables
    reg [7:0]a,b;
    reg [3:0]command;
    reg enable;
    wire [15:0]out;

    //Variables for iteration of the loops
    integer m,n,o;

    //Parameter constants used for displaying the strings during operation
    parameter ADD = 4'b0000, // Add two 8 bit numbers a and b.
        INC = 4'b0001, // Increment a by 1.
        SUB = 4'b0010, // Subtracts b from a.
        DEC = 4'b0011, // Decrement a by 1.
        MUL = 4'b0100, // Multiply 4 bit numbers a and b.
        DIV = 4'b0101, // Divide a by b.
        SHL = 4'b0110, // Shift a to left side by 1 bit.
        SHR = 4'b0111, // Shift a to right by 1 bit.
        AND = 4'b1000, // Logical AND operation
        OR = 4'b1001, // Logical OR operation
        INV = 4'b1010, // Logical Negation
        NAND = 4'b1011, // Bitwise NAND
        NOR = 4'b1100, // Bitwise NOR
        XOR = 4'b1101, // Bitwise XOR
        XNOR = 4'b1110, // Bitwise XNOR
        BUF = 4'b1111; // BUF

    //Internal register for storing the string values
    reg [4*8:0]string_cmd;

```

```

//Step1 : Instantiate the design ALU
alu dut(a,b,command,enable,out);

//Step2 : Write a task named "initialize" to initialize the inputs of DUT
task initialize();
    begin
        a = 8'b0;
        b = 8'b0;
        command = 1'b0;
        enable = 1'b0;
    end
endtask

//Tasks used for generating stimulus
task en_oe(input i);
    begin
        enable=i;
    end
endtask

task inputs(input [7:0]j,k);
    begin
        a=j;
        b=k;
    end
endtask

task cmd (input [3:0]l);
    begin
        command=l;
    end
endtask

task delay();
    begin
        #10;
    end
endtask

//Process to hold the string values as per the commands.
always@(command)
    begin
        case (command)
            ADD    : string_cmd = "ADD";
            INC    : string_cmd = "INC";
            SUB    : string_cmd = "SUB";
            DEC    : string_cmd = "DEC";
            MUL    : string_cmd = "MUL";
        endcase
    end

```

```

        DIV    : string_cmd = "DIV";
        SHL    : string_cmd = "SHL";
        SHR    : string_cmd = "SHR";
        INV    : string_cmd = "INV";
        AND    : string_cmd = "AND";
        OR     : string_cmd = "OR";
        NAND   : string_cmd = "NAND";
        NOR    : string_cmd = "NOR";
        XOR    : string_cmd = "XOR";
        XNOR   : string_cmd = "XNOR";
        BUF    : string_cmd = "BUF";
    endcase
end

//Process used for generating stimulus by calling tasks & passing values
initial
    begin
        initialize;
        en_oe(1'b1);
        for(m=0;m<16;m=m+1)
            begin
                for(n=0;n<16;n=n+1)
                    begin
                        inputs(m,n);
                        for(o=0;o<16;o=o+1)
                            begin
                                command=o;
                                delay;
                            end
                        end
                        en_oe(0);
                        inputs(8'd20,8'd10);
                        cmd(ADD);
                        delay;
                        en_oe(1);
                        inputs(8'd25,8'd17);
                        cmd(ADD);
                        delay;
                        $finish;
                    end
            end

//Process to monitor the changes in the variables
initial
    $monitor("Input oe=%b, a=%b, b=%b, command=%s, Output out=%b",enable,a,b,string_cmd
,out);

endmodule

```

Wave:

	Regs	
/alu_tb/a	00011001	00000000
/alu_tb/b	00010001	00001101
/alu_tb/command	0000	0000 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 1000 1001 1010
/alu_tb/enable	1	
/alu_tb/out	0000000000011110	0000... 0000000000... 0000000000... 1111111111... 0000000000000000 0000000000000001
/alu_tb/m	16	0
/alu_tb/n	16	13
/alu_tb/o	16	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
/alu_tb/string_cmd	000000000001000...	0000... 0000000000... 0000000000... 0000000000... 0000000000... 0000000000... 0000000000... 0000000000... 0000000000... 0000000000...

Output:

```
# Input oe=1, a=00001111, b=00001110, command= INC, Output out=0000000000010000
# Input oe=1, a=00001111, b=00001110, command= SUB, Output out=1111111111111111
# Input oe=1, a=00001111, b=00001110, command= DEC, Output out=0000000000000110
# Input oe=1, a=00001111, b=00001110, command= MUL, Output out=00000000011010010
# Input oe=1, a=00001111, b=00001110, command= DIV, Output out=0000000000000001
# Input oe=1, a=00001111, b=00001110, command= SHL, Output out=0000000000011110
# Input oe=1, a=00001111, b=00001110, command= SHR, Output out=0000000000000111
# Input oe=1, a=00001111, b=00001110, command= AND, Output out=0000000000000001
# Input oe=1, a=00001111, b=00001110, command= OR, Output out=0000000000000001
# Input oe=1, a=00001111, b=00001110, command= INV, Output out=0000000000000000
# Input oe=1, a=00001111, b=00001110, command= NAND, Output out=1111111111110001
# Input oe=1, a=00001111, b=00001110, command= NOR, Output out=1111111111110000
# Input oe=1, a=00001111, b=00001110, command= XOR, Output out=0000000000000001
# Input oe=1, a=00001111, b=00001110, command= XNOR, Output out=1111111111111110
# Input oe=1, a=00001111, b=00001110, command= BUF, Output out=0000000000000111
# Input oe=1, a=00001111, b=00001111, command= ADD, Output out=0000000000011110
# Input oe=1, a=00001111, b=00001111, command= INC, Output out=0000000000010000
# Input oe=1, a=00001111, b=00001111, command= SUB, Output out=0000000000000000
# Input oe=1, a=00001111, b=00001111, command= DEC, Output out=0000000000000110
# Input oe=1, a=00001111, b=00001111, command= MUL, Output out=0000000001110001
# Input oe=1, a=00001111, b=00001111, command= DIV, Output out=0000000000000001
# Input oe=1, a=00001111, b=00001111, command= SHL, Output out=0000000000011110
# Input oe=1, a=00001111, b=00001111, command= SHR, Output out=0000000000000111
# Input oe=1, a=00001111, b=00001111, command= AND, Output out=0000000000000001
# Input oe=1, a=00001111, b=00001111, command= OR, Output out=0000000000000001
# Input oe=1, a=00001111, b=00001111, command= INV, Output out=0000000000000000
# Input oe=1, a=00001111, b=00001111, command= NAND, Output out=1111111111110000
# Input oe=1, a=00001111, b=00001111, command= NOR, Output out=1111111111110000
# Input oe=1, a=00001111, b=00001111, command= XOR, Output out=0000000000000000
# Input oe=1, a=00001111, b=00001111, command= XNOR, Output out=1111111111111111
# Input oe=1, a=00001111, b=00001111, command= BUF, Output out=0000000000000111
# Input oe=0, a=00010100, b=00001010, command= ADD, Output out=zzzzzzzzzzzzzzzzzz
# Input oe=1, a=00011001, b=00010001, command= ADD, Output out=0000000000011110
```

RTL:

